

Prof. A. L. Carolli – Pereira Barreto

Trabalho do 8º ano

1º bimestre de Ciências

Assista ao vídeo e faça uma breve redação, explicando:

- 1 – O que é circuito elétrico;
- 2 – Quais são os tipos básicos de circuitos mostrados no vídeo?
- 3 – Explique, com as suas palavras, as diferenças entre os circuitos apresentados.

<https://www.youtube.com/watch?v=7TrxePhSytw>

